

# 数字系统设计作业报告

- 学号：518021910628
- 姓名：吴小茜

## EXP2-1

### 设计/测试模块

```
// File: wavegen.v

`timescale 10 ns / 1 ns


module wavegen;

    reg clk;

    initial begin
        clk = 1'b0;
        #2 clk = 1'b1;
        #1 clk = 1'b0;
        #9 clk = 1'b1;
        #10 clk = 1'b0;
        #2 clk = 1'b1;
        #3 clk = 1'b0;
        #5 clk = 1'b1;
        #20 $stop;
    end

endmodule
```

### 仿真结果

 

## EXP2-2

### 设计模块

```
// File: encoder8x3.v
module Encoder8x3( output reg[2:0] code, input [7:0] data );
```

```
always @(*)
begin
case ( data )
8'b0000_0001: code = 3'd0;
8'b0000_0010: code = 3'd1;
8'b0000_0100: code = 3'd2;
8'b0000_1000: code = 3'd3;
8'b0001_0000: code = 3'd4;
8'b0010_0000: code = 3'd5;
8'b0100_0000: code = 3'd6;
8'b1000_0000: code = 3'd7;
default: code = 3'bx;
endcase
end
endmodule
```

## 测试模块

```
// File: tb_encoder8x3.v

`include "encoder8x3.v"

module tb_Encoder8x3;

    parameter STEP = 9;

    wire [2:0] code;
    reg [7:0] data;
    integer k;


    Encoder8x3 a(code, data);

    initial begin
        data = 8'b0000_0001;
        for ( k=1; k<STEP; k=k+1 )
            #1 data = data << 1;
    end

    initial begin
        $monitor("At time %4t, data=%b, code=%d",
                $time, data, code);
    end

endmodule
```

## 仿真结果

 

```
# At time 0, data=00000001, code=0
# At time 1, data=00000010, code=1
# At time 2, data=00000100, code=2
# At time 3, data=00001000, code=3
# At time 4, data=00010000, code=4
# At time 5, data=00100000, code=5
# At time 6, data=01000000, code=6
# At time 7, data=10000000, code=7
# At time 8, data=00000000, code=x
```

## EXP2-3

### a) 2选1多路选择器

#### 设计模块

```
// File: mux2x1.v
module mux2x1( dout, sel, din );
    output dout;
    input sel;
    input [1:0] din;
    bufif1 b2( dout, din[1], sel );
    bufif0 b1( dout, din[0], sel );
endmodule
```

#### 仿真模块

```
// File: tb_mux2x1.v
`timescale 10ns / 1ns
`include "mux2x1.v"

module tb_mux2x1();
```

```


reg [2:0] p_data;
wire p_dout;
integer i;
initial begin
p_data = 3'bx;
#5 p_data = 3'b0;
for ( i = 1; i < 9; i = i + 1 )
    #5 p_data = p_data + 3'b1;
end

mux2x1 m0( .dout( p_dout ), .sel(p_data[2]), .din(p_data[1:0]) );
initial
$monitor( "At time %t, dout=%1b, sel=%1b, din=%2b", $time, p_dout, p_data[2],
p_data[1:0]);

endmodule

```

### 仿真结果

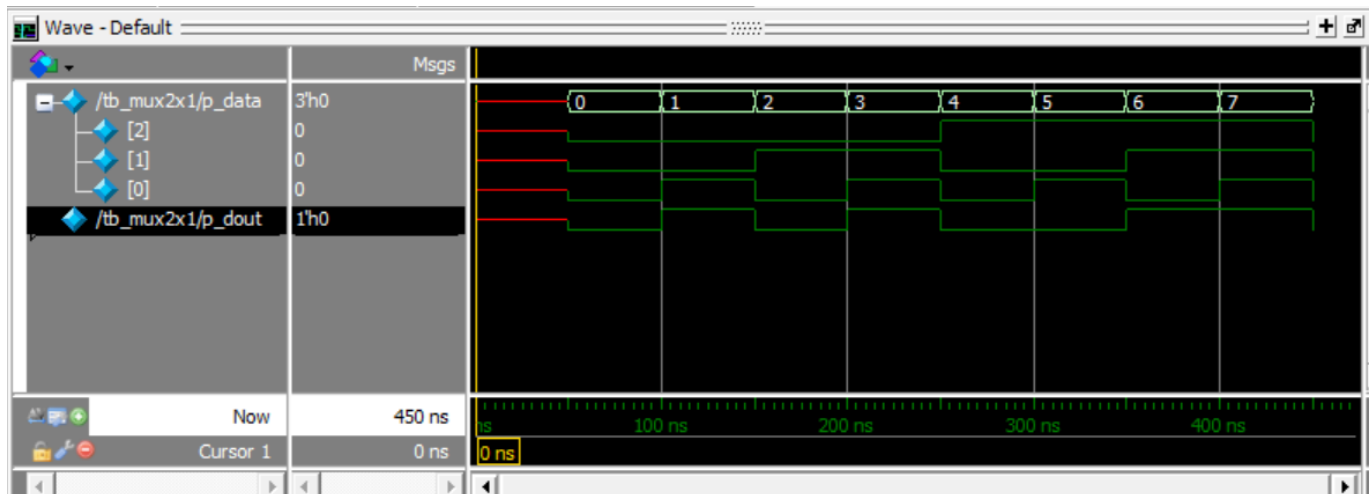

```

VSIM 58> run -all
# At time          0, dout=x, sel=x, din=xx
# At time         50, dout=0, sel=0, din=00
# At time        100, dout=1, sel=0, din=01
# At time        150, dout=0, sel=0, din=10
# At time        200, dout=1, sel=0, din=11
# At time        250, dout=0, sel=1, din=00
# At time        300, dout=0, sel=1, din=01
# At time        350, dout=1, sel=1, din=10
# At time        400, dout=1, sel=1, din=11
# At time        450, dout=0, sel=0, din=00

```

### b) 4选1多路选择器

#### 设计模块

```
// File: mux4x1.v

`include "mux2x1.v"

module mux4x1(dout, sel, din);

    output dout;
    input [1:0] sel;
    input [3:0] din;

    wire ta, tb;

    mux2x1 a(ta, sel[0], din[1:0]),
           b(tb, sel[0], din[3:2]),
           c(dout, sel[1], {tb, ta});

endmodule
```

## 仿真模块


```
// File: tb_mux4x1.v
`timescale 10ns / 1ns
`include "mux4x1.v"

module tb_mux4x1();
    reg [5:0] p_data;
    wire p_dout;
    integer i;
    initial begin
        p_data = 6'bx;
        #5 p_data = 6'b0;
        for ( i = 1; i < 65; i = i + 1 )
            #5 p_data = p_data + 6'b1;
        end

    mux4x1 m0( .dout( p_dout ), .sel(p_data[5:4]), .din(p_data[3:0]) );
    initial
        $monitor( "At time %t, dout=%1b, sel=%2b, din=%4b", $time, p_dout, p_data[5:4],
        p_data[3:0]);

endmodule
```

## 仿真结果

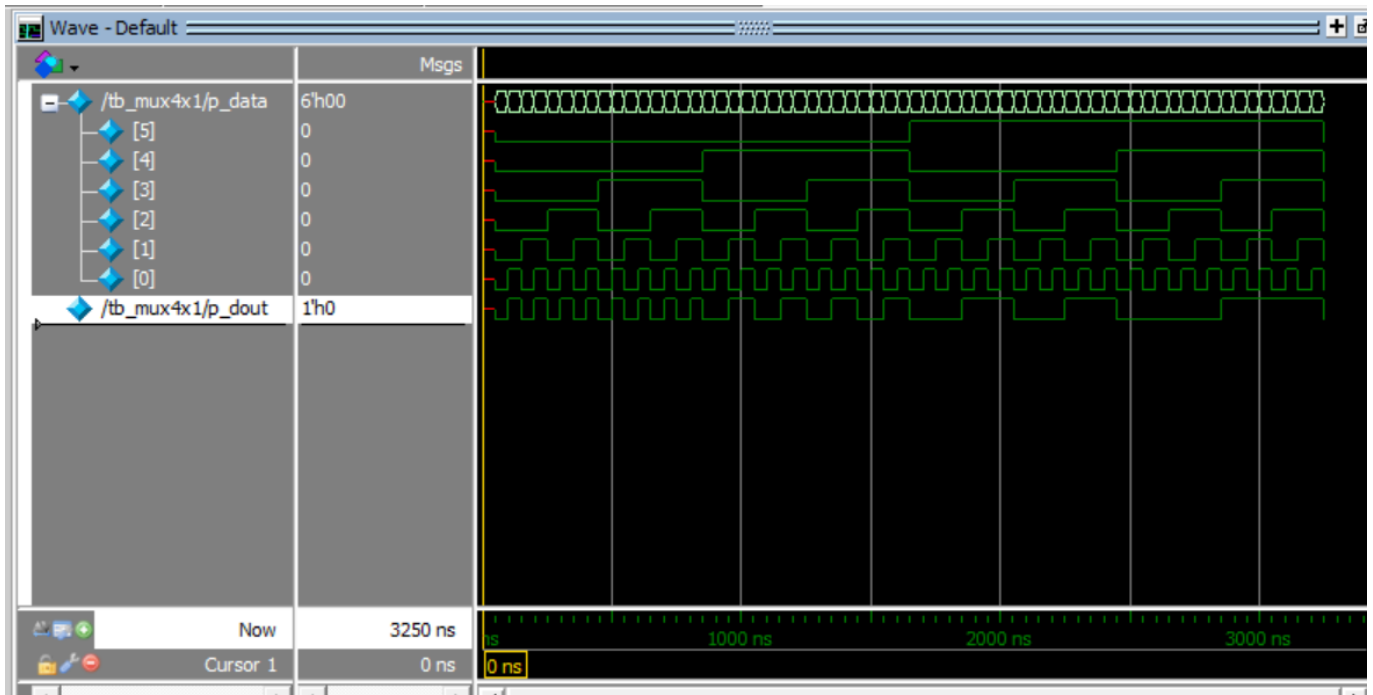

```
VSIM 90> run -all
```

```
# At time          0, dout=x, sel=xx, din=xxxx
# At time        50, dout=0, sel=00, din=0000
# At time       100, dout=1, sel=00, din=0001
# At time       150, dout=0, sel=00, din=0010
# At time       200, dout=1, sel=00, din=0011
# At time       250, dout=0, sel=00, din=0100
# At time       300, dout=1, sel=00, din=0101
# At time       350, dout=0, sel=00, din=0110
# At time       400, dout=1, sel=00, din=0111
# At time       450, dout=0, sel=00, din=1000
# At time       500, dout=1, sel=00, din=1001
# At time       550, dout=0, sel=00, din=1010
# At time       600, dout=1, sel=00, din=1011
# At time       650, dout=0, sel=00, din=1100
# At time       700, dout=1, sel=00, din=1101
# At time       750, dout=0, sel=00, din=1110
# At time       800, dout=1, sel=00, din=1111
# At time       850, dout=0, sel=01, din=0000
# At time       900, dout=0, sel=01, din=0001
# At time       950, dout=1, sel=01, din=0010
# At time      1000, dout=1, sel=01, din=0011
# At time      1050, dout=0, sel=01, din=0100
# At time      1100, dout=0, sel=01, din=0101
# At time      1150, dout=1, sel=01, din=0110
# At time      1200, dout=1, sel=01, din=0111
# At time      1250, dout=0, sel=01, din=1000
# At time      1300, dout=0, sel=01, din=1001
# At time      1350, dout=1, sel=01, din=1010
```

```
# At time      1400, dout=1, sel=01, din=1011
# At time      1450, dout=0, sel=01, din=1100
# At time      1500, dout=0, sel=01, din=1101
# At time      1550, dout=1, sel=01, din=1110
# At time      1600, dout=1, sel=01, din=1111
# At time      1650, dout=0, sel=10, din=0000
# At time      1700, dout=0, sel=10, din=0001
# At time      1750, dout=0, sel=10, din=0010
# At time      1800, dout=0, sel=10, din=0011
# At time      1850, dout=1, sel=10, din=0100
# At time      1900, dout=1, sel=10, din=0101
# At time      1950, dout=1, sel=10, din=0110
# At time      2000, dout=1, sel=10, din=0111
# At time      2050, dout=0, sel=10, din=1000
# At time      2100, dout=0, sel=10, din=1001
# At time      2150, dout=0, sel=10, din=1010
# At time      2200, dout=0, sel=10, din=1011
# At time      2250, dout=1, sel=10, din=1100
# At time      2300, dout=1, sel=10, din=1101
# At time      2350, dout=1, sel=10, din=1110
# At time      2400, dout=1, sel=10, din=1111
# At time      2450, dout=0, sel=11, din=0000
# At time      2500, dout=0, sel=11, din=0001
# At time      2550, dout=0, sel=11, din=0010
# At time      2600, dout=0, sel=11, din=0011
# At time      2650, dout=0, sel=11, din=0100
# At time      2700, dout=0, sel=11, din=0101
# At time      2750, dout=0, sel=11, din=0110
# At time      2800, dout=0, sel=11, din=0111
# At time      2850, dout=1, sel=11, din=1000
# At time      2900, dout=1, sel=11, din=1001
# At time      2950, dout=1, sel=11, din=1010
# At time      3000, dout=1, sel=11, din=1011
# At time      3050, dout=1, sel=11, din=1100
# At time      3100, dout=1, sel=11, din=1101
# At time      3150, dout=1, sel=11, din=1110
# At time      3200, dout=1, sel=11, din=1111
# At time      3250, dout=0, sel=00, din=0000
```

## EXP2-4

设计模块——利用门原语设计

```
// File: comb_str.v
module comb_str(output Y, input A,B,C,D);
  wire M1,M2,M3,M4;
  not u1(M1,D);
  and u4(M4,B,C,M1);
  or u3(M3,A,D);
  not u2(M2,M3);
  and u5(Y,M2,M4);
endmodule
```

### 设计模块——利用连续赋值语句设计

```
//File comb_dataflow.v
module comb_dataflow(output Y, input A,B,C,D);
  assign Y=(~D&B&C)&~(A|D);
endmodule
```

### 设计模块——利用过程语句设计

```
//File: comb_behavior.v
module comb_behavior(output reg Y, input A,B,C,D);
  always@(*) begin
    Y = ~(A | D) & (B & C & ~D);
  end
endmodule;
```

### 设计模块——利用UDP设计

```
// File: comb_prim.v
primitive comb_prim(output Y, input A,B,C,D);
  table
    //a b c d : y
    0 0 ? ? : 0;
    0 1 0 ? : 0;
    0 1 1 0 : 1;
    0 1 1 1 : 0;
    1 ? ? ? : 0;
  endtable
endprimitive
```

### 测试模块



```
// File: testbench_comb.v
`timescale 10ns / 1ns
`include "comb_str.v"
`include "comb_dataflow.v"
`include "comb_behavior.v"
`include "comb_prim.v"

module testbench_comb();
  wire Y1,Y2,Y3,Y4;
  reg A,B,C,D;
  integer k;


  comb_str a(Y1, A, B, C, D);
  comb_dataflow b(Y2, A, B, C, D);
  comb_behavior c(Y3, A, B, C, D);
  comb_prim d(Y4, A, B, C, D);

  initial begin
    {A,B,C,D}=4'b0;
    for (k=1;k<16;k=k+1)
      #1 {A, B, C, D} = {A, B, C, D} + 1'b1;
      #1 {A,B,C,D}=4'b0;
    end

  initial begin
    $monitor("At time %4t, A=%b, B=%b, C=%b, D=%b, Y1=%b, Y2=%b, Y3=%b, Y4=%b",
      $time, A, B, C, D, Y1, Y2, Y3, Y4);
    end

endmodule
```

## 仿真结果

 

VSIM 144> run -all

```
# At time 0, A=0, B=0, C=0, D=0, Y1=0, Y2=0, Y3=0, Y4=0
# At time 10, A=0, B=0, C=0, D=1, Y1=0, Y2=0, Y3=0, Y4=0
# At time 20, A=0, B=0, C=1, D=0, Y1=0, Y2=0, Y3=0, Y4=0
# At time 30, A=0, B=0, C=1, D=1, Y1=0, Y2=0, Y3=0, Y4=0
# At time 40, A=0, B=1, C=0, D=0, Y1=0, Y2=0, Y3=0, Y4=0
# At time 50, A=0, B=1, C=0, D=1, Y1=0, Y2=0, Y3=0, Y4=0
# At time 60, A=0, B=1, C=1, D=0, Y1=1, Y2=1, Y3=1, Y4=1
# At time 70, A=0, B=1, C=1, D=1, Y1=0, Y2=0, Y3=0, Y4=0
# At time 80, A=1, B=0, C=0, D=0, Y1=0, Y2=0, Y3=0, Y4=0
# At time 90, A=1, B=0, C=0, D=1, Y1=0, Y2=0, Y3=0, Y4=0
# At time 100, A=1, B=0, C=1, D=0, Y1=0, Y2=0, Y3=0, Y4=0
# At time 110, A=1, B=0, C=1, D=1, Y1=0, Y2=0, Y3=0, Y4=0
# At time 120, A=1, B=1, C=0, D=0, Y1=0, Y2=0, Y3=0, Y4=0
# At time 130, A=1, B=1, C=0, D=1, Y1=0, Y2=0, Y3=0, Y4=0
# At time 140, A=1, B=1, C=1, D=0, Y1=0, Y2=0, Y3=0, Y4=0
# At time 150, A=1, B=1, C=1, D=1, Y1=0, Y2=0, Y3=0, Y4=0
# At time 160, A=0, B=0, C=0, D=0, Y1=0, Y2=0, Y3=0, Y4=0
```