

数字系统设计作业

2019 年秋季学期

第二部分、Verilog 设计

2.1、设计一个 Verilog 模块，产生图 1 所示的波形。

 


图 1、习题 1 波形图

要求:

(1) 时间单位为: 10ns; 时间精度为: 1ns; (2) 使用 initial 语句; 模块名为: wavegen()

模块设计:

```
`timescale 10ns/1ns
```

```
module wavegen;
```

```
    reg wave;
```

```
    initial begin
```

```
        wave = 1'b0;
```

```
        #2 wave = 1'b1;
```

```
        #1 wave = 1'b0;
```

```
        #9 wave = 1'b1;
```

```
        #10 wave = 1'b0;
```

```
        #2 wave = 1'b1;
```


```
        #3 wave = 1'b0;
```

```
        #5 wave = 1'b1;
```

```
        #10 $stop;
```

```
    end
```

```
endmodule
```

 

2.2、8:3 编码器的真值表如表 1 所示，使用 always—case 结构，设计一个 8:3 编码器。并设计一个测试平台，对电路进行仿真。

要求：

- (1) 在模块设计中要求明确标明基数格式。;
- (2) 设计模块名为：

Encoder8x3(code, data)

测试平台的模块名为：

tb_Encoder8x3 ()

表 1、8:3 编码器真值表

| 输入 data[7:0] | 输出 code[2:0] |
|--------------|--------------|
| 0000_0001 | 0 |
| 0000_0010 | 1 |
| 0000_0100 | 2 |
| 0000_1000 | 3 |
| 0001_0000 | 4 |
| 0010_0000 | 5 |
| 0100_0000 | 6 |
| 1000_0000 | 7 |

模块设计：

- (1)

// File: encoder8x3.v

```
module encoder8x3( output reg[2:0] code, input [7:0] data );
    always @(*)
    begin
        case ( data )
            8'b0000_0001:    code = 3'd0;
            8'b0000_0010:    code = 3'd1;
            8'b0000_0100:    code = 3'd2;
            8'b0000_1000:    code = 3'd3;
            8'b0001_0000:    code = 3'd4;
            8'b0010_0000:    code = 3'd5;
            8'b0100_0000:    code = 3'd6;
            8'b1000_0000:    code = 3'd7;
            default:          code = 3'bx;
        endcase
    end
endmodule
```

- (2)

// File: tb_encoder8x3.v

```
`timescale 1ns/1ns
`include "encoder8x3.v"
module tb_encoder8x3();
    // 测试激励信号
    reg [7:0] stim1, stim2;
    // 连接输入端口
    reg [7:0] p_data;
    // 连接输出端口
    wire [2:0] p_code;
    integer k;

    encoder8x3 m_u( .code(p_code), .data(p_data) );
    // 初始化激励信号
```


```

initial begin
    stim1 = 8'b0000_0001;
    stim2 = 8'b1010_0011;
end

initial // 产生激励信号
begin
    for ( k = 0; k < 8; k = k+1 )
        #10 p_data = stim1 << k;
    #10 p_data = stim2;
    #10 $stop;
end

// 监测仿真输出
initial begin
    $monitor("At time: t= %4t(ns), <--> data= %8b, code= %3b",
             $time, p_data, p_code );
end
endmodule

```

 

2.3、 a) 如图 2 所示，使用 bufif0 和 bufif1 设计一个二选一多路选择器，并给出测试激励模块，和仿真测试结果。

要求：

设计模块名为：

`mux2x1(dout, sel, din)`

测试平台的模块名为：

`tb_mux2x1()`

b) 根据多路选择器的原理，使用连续赋值语句设计一个 4 选一多路选择器，并给出仿真测试结果。

要求：

设计模块名为：

`mux4x1(dout, sel, din)`

测试平台的模块名为：

`tb_mux4x1()`

a)

`// File: mux2x1.v`

`module mux2x1(dout, sel, din);`

`output dout;`

`input sel;`

`input [1:0] din;`

`bufif1 b2(dout, din[1], sel);`

`bufif0 b1(dout, din[0], sel);`

`endmodule`

`// File: tb_mux2x1.v`

``timescale 10ns / 1ns`

``include "mux2x1.v"`

`module tb_mux2x1();`

`reg [2:0] p_data;`

`wire p_dout;`

`integer i;`

`initial begin`

`p_data = 3'bx;`

`#5 p_data = 3'b0;`

`for (i = 1; i < 8; i = i + 1)`

`#5 p_data = p_data + 3'b1;`

`end`

`mux2x1 m0(.dout(p_dout), .sel(p_data[2]), .din(p_data[1:0]));`

`initial`

`$monitor("At time %t, dout=%1b, sel=%1b, din=%2b",`

`$time, p_dout, p_data[2], p_data[1:0]);`

`endmodule`

 


图 2、二选一多路选择器

b)

```
// File: mux4x1.v
```

```
module mux4x1( output dout, input [1:0] sel, input [3:0] din );
    assign dout = (sel[1]) ? ( sel[0] ? din[3] : din[2]) : ( sel[0] ? din[1] :
din[0]);
endmodule
```

```
// File: tb_mux4x1.v
```

```
`timescale 1ns/1ns
```

```
`include "mux4x1.v"
```

```
module tb_mux4x1;
```

```
    parameter STEP = 20;
```

```
    wire pDout;
```

```
    reg [1:0] pSel;
```

```
    reg [3:0] pDin;
```

```
    integer k, m;
```

```
    mux4x1 uut( .dout(pDout), .sel(pSel), .din(pDin) );
```

```
    initial begin
```

```
        pSel = 2'b00;
```

```
        for ( k = 0; k < STEP; k=k+1 ) begin
```

```
            #1;
```

```
            pSel = pSel + 1'b1;
```

```
        end
```

```
    end
```

```
    initial begin
```

```
        pDin = 4'b0;
```

```
        for ( m = 0; m < STEP; m=m+1 ) begin
```

```
            #1;
```

```
            pDin = pDin + 1'b1;
```

```
        end
```

```
    end
```

```
    initial
```

```
        $monitor("At time %8t, dout=%b, sel=%b, din=%4b",
```

```
            $time, pDout, pSel, pDin );
```

```
endmodule
```

2.4、设计一个 Verilog 模块，描述如图 3 所示的电路原理图表示的电路。并设计一个测试平台，对电路进行仿真。

 


图 3、习题 4 电路原理图

要求：

- (1) 利用 Verilog 的基本门（门级原语），采用结构（Structural）描述方式设计；此时，模块名为：
`comb_str(Y, A, B, C, D)`
- (2) 利用连续赋值语句，采用数据流（Dataflow）方式设计；此时，模块名为：
`comb_dataflow(Y, A, B, C, D)`
- (3) 利用 always 过程语句，采用行为和算法（Behavioral or algorithmic）方式设计；此时，模块名为：
`comb_behavior(Y, A, B, C, D)`
- (4) 利用用户定义原语（UDP），使用真值表描述方式设计；此时，模块名为：
`comb_prim(Y, A, B, C, D)`
- (5) 测试平台的模块名为：`testbench_comb()`；注意，测试平台模块没有端口。
- (6) 对电路进行全面仿真，提供仿真波形以证明设计的正确性；并使用系统任务 `$display` 和 `$monitor` 监控仿真结果，在 ModelSim 的 *Transcript Window* 中输出文本表示的仿真结果。

模块设计：

- (1) 利用 Verilog 的基本门（门级原语）

```
// File: comb_str.v
module comb_str( output y, input a, b, c, d);
    wire s1, s2, s3, s4, s5;

    not u1( s3, d );
    not u2( s2, s1 );
    or u3( s1, a, d );
    and u4( s4, b, c, s3 );
    and u5( y, s2, s4 );
endmodule
```

```

// File: comb_tb.v
`timescale 10ns / 1ns
`include "comb_str.v"
`define STOP 16
module testbench_comb();
    reg [3:0] data;
    wire p_y;
    integer i;
    initial begin
        data = 4'b0;
        for ( i = 1; i < `STOP; i = i + 1 ) begin
            #5 data = data + 1'b1;
        end
        #10 $stop;
    end

    comb_str m0( .y(p_y), .a(data[3]), .b(data[2]), .c(data[1]), .d(data[0]) );

    initial begin
        $display( "a b c d      : y\n");
        $monitor( "%1b %1b %1b %1b      : %1b",
                  data[3], data[2], data[1], data[0], p_y);
    end
endmodule

```

(2) 利用连续赋值语句

```

// File: comb_dataflow.v
module comb_dataflow( output y, input a, b, c, d);
    wire s1, s2, s3, s4, s5;

    assign s3 = ~d,
           s4 = b & c & s3,
           s1 = a | d,
           s2 = ~s1,
           y  = s2 & s4;
endmodule

```

(3) 利用 always 过程语句

```

// File: comb_behavior.v
module comb_behavior( output reg y, input a, b, c, d);
    always @(*) y = ( ~( a | d ) ) & ( ( b & c ) & ~d);
endmodule

```

(4) 利用用户定义原语 (UDP)

```
// File: comb_prim.v
primitive comb_prim( y, a, b, c, d);
    output y;
    input a, b, c, d;
    // 状态表定义
    table
    //  a  b  c  d  :  y
        0  0  0  0  :  0;
        0  0  0  1  :  0;
        0  0  1  0  :  0;
        0  0  1  1  :  0;
        0  1  0  0  :  0;
        0  1  0  1  :  0;
        0  1  1  0  :  1;
        0  1  1  1  :  0;
        1  0  0  0  :  0;
        1  0  0  1  :  0;
        1  0  1  0  :  0;
        1  0  1  1  :  0;
        1  1  0  0  :  0;
        1  1  0  1  :  0;
        1  1  1  0  :  0;
        1  1  1  1  :  0;
    endtable
endprimitive
```


2.5、采用数据流（Dataflow）方式设计，利用连续赋值语句，设计两个组合逻辑电路模块，描述下面的布尔方程，并设计测试平台进行仿真验证。

i) $Y1(A,B,C) = \Sigma m(1,2,4,5)$

ii) $Y2(A,B,C,D) = \Sigma m(4,5,6,7,11,12,13)$

要求：

(1) 两个设计模块名为：

comb_Y1(Y, A, B, C)、comb_Y2(Y, A, B, C, D)

测试平台的模块名分别为：

tb_comb_Y1(), tb_comb_Y2()

(2) 对电路进行全面仿真，提供仿真波形以证明设计的正确性；并使用系统任务\$monitor 监控仿真结果。


解答：(1) comb_Y1 模块：

```
module comb_y1( output y, input a, b, c);  
    assign y = (~a & ~b & c) | (~a & b & ~c) | (a & ~b & ~c) | (a & b & c);  
endmodule
```

(2) tb_comb_Y1 模块：

```
`timescale 1ns / 1ns  
`include "comb_y1.v"  
`define STOP 8  
`define DELAY 5  
module tb_comb_y1();  
    reg [2:0] px;  
    wire py;  
    integer i;  
    initial  
    begin  
        px = 3'b0;  
        for ( i = 1; i < `STOP; i = i+1 )  
            #`DELAY px = px + 1;  
    end  
    comb_y1 m1( .y(py), .a(px[2]), .b(px[1]), .c(px[0]) );  
    initial  
        $monitor("At time %4t, <----> y=%1b, a=%1b, b=%1b, c=%1b",  
            $time, py, px[2], px[1], px[0]);  
endmodule
```

(3) tb_comb_Y1 仿真波形和输出

 

```
# At time 0, <----> y=0, a=0, b=0, c=0
# At time 5, <----> y=1, a=0, b=0, c=1
# At time 10, <----> y=1, a=0, b=1, c=0
# At time 15, <----> y=0, a=0, b=1, c=1
# At time 20, <----> y=1, a=1, b=0, c=0
# At time 25, <----> y=0, a=1, b=0, c=1
# At time 30, <----> y=0, a=1, b=1, c=0
# At time 35, <----> y=1, a=1, b=1, c=1
```

(4) comb_Y2 模块:

```
module comb_y2( output y, input a, b, c, d );
    wire p4, p5, p6, p7, p11, p12, p13;

    assign p4 = ~a & b & ~c & ~d,
           p5 = ~a & b & ~c & d,
           p6 = ~a & b & c & ~d,
           p7 = ~a & b & c & d,
           p11 = a & ~b & c & d,
           p12 = a & b & ~c & ~d,
           p13 = a & b & ~c & d,
           y = p4 | p5 | p6 | p7 | p11 | p12 | p13;
endmodule
```

(5) tb_comb_Y2 模块:

```

`timescale 1ns / 1ns

`include "comb_y2.v"

`define STOP 16
`define DELAY 5

module tb_comb_y2();

    reg [3:0] px;

    wire py;

    integer i;

    initial
    begin
        px = 4'b0;


        for ( i = 1; i < `STOP; i = i+1 )
            #`DELAY px = px + 1;
    end

    comb_y2 m2( .y(py), .a(px[3]), .b(px[2]), .c(px[1]), .d(px[0]) );

    initial
        $monitor("At time %4t, <----> y=%1b, a=%1b, b=%1b, c=%1b, d=%1b",
            $time, py, px[3], px[2], px[1], px[0]);
endmodule

```

(6) tb_comb_y2 模块仿真波形:

 

2.6、设计一个 Verilog 模块, 使用 4 位输出码表示 8 位输入字中 1 的个数。并设计测试平台进行仿真验证。

要求:

(1) 设计模块名为:

ones_count(count, dat_in)

这里, count 是 4 位输出端口, dat_in 为 8 位输入端口;

测试平台的模块名为:

tb_ones_count()

(2) 对电路进行全面仿真, 提供仿真波形以证明设计的正确性; 并使用系统任务 \$monitor 监控仿真结果。

解答: (1)

// File: one_count.v

```

module one_count( output [3:0] count, input [7:0] dat_in);
    assign count = dat_in[7] + dat_in[6] + dat_in[5] + dat_in[4]
        + dat_in[3] + dat_in[2] + dat_in[1] + dat_in[0];
endmodule

```

(2)

```
// File: tb_one_count.v
`timescale 1ns / 1ns
`include "one_count.v"
`define STOP 256
`define DELAY 5
module tb_one_count();
    reg [7:0] p_din;
    wire [3:0] p_cnt;
    integer i;

    initial begin
        p_din = 8'b0;
        for ( i = 1; i < `STOP; i = i+1 )
            #`DELAY p_din = p_din + 1;
        #`DELAY $stop;
    end

    one_count mu( .count(p_cnt), .dat_in(p_din) );

    initial
        $monitor("At time %6t, <----> dat_in=%8b, count=%4b",
            $time, p_din, p_cnt);
endmodule
```

2.7、设计一个 10 进制计数器的 Verilog 模块。

要求:

- (1) 计算器从 0 到 10 计数，然后返回到 0 重新开始计数；采用同步复位；
- (2) 设计测试模块对其进行仿真；
- (3) 设计模块名为:

dec_counter(count, clk, reset)

测试平台的模块名为:

tb_dec_counter()

```
// File: dec_counter.v
module dec_counter(output reg [3:0] count, input clk, reset);
    always @( posedge clk )
    begin
        if ( reset == 1'b0 )
            count <= 4'b0;
        else
            begin
                if ( count < 4'b1001 )
```

```

        count <= count + 1'b1;
    else
        count <= 4'b0;
    end
end
endmodule

```

(2)

```

// File: tb_dec_counter.v
`timescale 1ns / 1ns
`include "dec_counter.v"
`define PULSE 5
module tb_dec_counter();
    wire [3:0] p_cnt;
    reg p_clk;
    reg p_rst;
    initial begin
        p_clk = 0;
        forever #`PULSE p_clk = ~p_clk;
    end
    initial begin
        #5 p_rst = 1'b0;
        #10 p_rst = 1'b1;
        #60 p_rst = 1'b0;
        #15 p_rst = 1'b1;
    end

    dec_counter m0( .count(p_cnt), .clk(p_clk), .reset(p_rst) );

    initial
        $monitor("At time %t, <----> count=%b", $time, p_cnt );

endmodule

```

2.8、采用结构（Structural）描述方式设计一个 Verilog 模块，描述图 4 所示电路原理图表示的电路。

 


图 4、习题 8 电路原理图

要求:

(1) 设计模块名为:

`comb_str(y, sel, A, B, C, D)`

测试平台的模块名为:

`tb_comb_str()`

(2) 对电路进行全面仿真，提供仿真波形以证明设计的正确性；并使用系统任务\$monitor 监控仿真结果。

解答: (1)

// File: mux2x1.v

```
module mux2x1( y, sel, in1, in0 );
    output y;
    input sel;
    input in0, in1;
    assign y = ( sel ) ? in1 : in0;
endmodule
```

(2)

// File: comb_str.v

`include "mux2x1.v"

```
module comb_str( y, sel, a, b, c, d );
    output y;
    input sel;
    input a, b, c, d;
    wire s0, s1;
    nand #3 u1( s0, a, b );
    nand #4 u2( s1, c, d );

    mux2x1 m0( .y(y), .sel(sel), .in1(s1), .in0(s0) );
endmodule
```

(3)

// File: tb_comb_str.v

```

`timescale 1ns / 1ns
`include "comb_str.v"
`define STOP 32
module tb_comb_str();
    reg [4:0] px;
    wire py;
    integer i;

    initial begin
        px = 5'b0;
        for ( i = 1; i < `STOP; i = i + 1 ) begin
            #5 px = px + 1'b1;
        end
    end
    comb_str m1(.y(py), .sel(px[4]), .a(px[3]), .b(px[2]), .c(px[1]), .d(px[0]));

    initial
        $monitor( "At time %t, y=%1b, sel=%1b, a=%1b, b=%1b, c=%1b, d=%1b",
            $time, py, px[4], px[3], px[2], px[1], px[0] );
endmodule

```

2.9 根据下面本源多项式公式，设计一个线性反馈移位寄存器，要求使用内部反馈方式设计。

$$P(x) = x^{26} + x^8 + x^7 + x + 1$$

这里：

输出：26 位伪随机数 q

输入：clk —— 时钟信号

rst_n —— 同步复位信号，低电平有效

load —— 同步加载控制，当 load = 1'b1，

din —— 26 位输入，不全为 0 时，din → q

要求：

(1) 设计模块名为：

```

module LFSR( output reg [1:26] q, // 26 bit data output.
    input clk, // Clock input.
    input rst_n, // Synchronous reset input.
    input load, // Synchronous load input.
    input [1:26] din // 26 bit parallel data input.
);

```

测试平台的模块名为：

tb_LFSR()

(2) 并给出测试模块和测试分析结果。

(1)

// File: LFSR.v

```
module LFSR( output reg [1:26] q, // 26 bit data output.
            input clk,           // Clock input.
            input rst_n,         // Synchronous reset input.
            input load,          // Synchronous load input.
            input [1:26] din     // 12 bit parallel data input.
            );

    always @( posedge clk ) begin
        if ( ~rst_n )
            q <= 26'b0;
        else begin
            if (load)
                q <= (!din) ? din : 26'b01;
            else begin
                if ( q == 26'b0 )
                    q <= 26'b01;
                else begin
                    q[10:26] <= q[ 9: 25];
                    q[ 9] <= q[ 8] ^ q[26]; // x9 <-- x8^26
                    q[ 8] <= q[ 7] ^ q[26]; // x8 <-- x7^x26
                    q[ 3: 7] <= q[ 2: 6];
                    q[ 2] <= q[ 1] ^ q[26]; // x2 <-- x1^x26
                    q[ 1] <= q[26]; // x1 <-- x0(x26)
                end
            end
        end
    end
endmodule
```

(2)

```
`timescale 1ns/1ns
`include "LFSR.v"
module LFSR_tb();
    wire [1:26] p_q;
    reg [1:26] p_din;
    reg p_clk, p_rst_n, p_load;

    LFSR u0(.q(p_q), .clk(p_clk), .rst_n(p_rst_n), .load(p_load), .din(p_din));

    initial begin
        p_clk = 0;
        forever #5 p_clk = ~p_clk;
    end
end
```



```

initial begin
    p_rst_n = 0;
    #8 p_rst_n = 1;
end


initial begin
    p_load = 0;
    p_din = 26'd0;

    #88 p_load = 1'b1;
    p_din = 26'd4668_5317; // 26'b10_1100_1000_0101_1100_1000_0101
    #10 p_load = 1'b0;

    #80 p_load = 1'b1;
    p_din = 26'd0;
    #10 p_load = 1'b0;
end

initial begin
    $monitor("At time t=%4t, rst_n=%b, load=%b, din=%d, q=%d",
             $time, p_rst_n, p_load, p_din, p_q);
end
endmodule

```

 

VSIM 7> run

```
# At time t= 0, rst_n=0, load=0, din= 0, q= x
# At time t= 5, rst_n=0, load=0, din= 0, q= 0
# At time t= 8, rst_n=1, load=0, din= 0, q= 0
# At time t= 15, rst_n=1, load=0, din= 0, q= 1
# At time t= 25, rst_n=1, load=0, din= 0, q=50724864
# At time t= 35, rst_n=1, load=0, din= 0, q=25362432
# At time t= 45, rst_n=1, load=0, din= 0, q=12681216
# At time t= 55, rst_n=1, load=0, din= 0, q= 6340608
# At time t= 65, rst_n=1, load=0, din= 0, q= 3170304
# At time t= 75, rst_n=1, load=0, din= 0, q= 1585152
# At time t= 85, rst_n=1, load=0, din= 0, q= 792576
# At time t= 88, rst_n=1, load=1, din=46685317, q= 792576
# At time t= 95, rst_n=1, load=1, din=46685317, q=46685317
# At time t= 98, rst_n=1, load=0, din=46685317, q=46685317
# At time t= 105, rst_n=1, load=0, din=46685317, q=39988802
# At time t= 115, rst_n=1, load=0, din=46685317, q=19994401
# At time t= 125, rst_n=1, load=0, din=46685317, q=60722064
# At time t= 135, rst_n=1, load=0, din=46685317, q=30361032
# At time t= 145, rst_n=1, load=0, din=46685317, q=15180516
# At time t= 155, rst_n=1, load=0, din=46685317, q= 7590258
# At time t= 165, rst_n=1, load=0, din=46685317, q= 3795129
# At time t= 175, rst_n=1, load=0, din=46685317, q=52098140
# At time t= 178, rst_n=1, load=1, din= 0, q=52098140
# At time t= 185, rst_n=1, load=1, din= 0, q= 1
# At time t= 188, rst_n=1, load=0, din= 0, q= 1
# At time t= 195, rst_n=1, load=0, din= 0, q=50724864
# At time t= 205, rst_n=1, load=0, din= 0, q=25362432
# At time t= 215, rst_n=1, load=0, din= 0, q=12681216
```

2.10、设计一个 Verilog 模块，描述如图 5 所示的电路原理图表示的电路。并设计一个测试平台，对电路进行仿真。

 


图 5、习题 2.10 电路原理图

要求:

- (1) 设计模块名为:

```
filter(sig_out, clock, reset, sig_in)
```

测试平台的模块名为:

```
tb_filter()
```

- (2) 并给出测试模块和测试分析结果。

```
module filter(sig_out, clock, reset, sig_in);
```

```
output sig_out;
```

```
input clock, reset, sig_in;
```

```
reg [3:0] data;
```

```
reg dout;
```

```
always @ (posedge clock) begin
```

```
if (!reset) begin
```

```
data <= 4'b0;
```

```
dout <= 1'b0;
```

end

```
else begin
```

```
data <= {data[2:0], sig_in};
```

```
case ( { &data[3:1], &(~data[3:1]) } )
```

```
2'b01:    dout <= 1'b0;
```

```
2'b10:    dout <= 1'b1;
```

```
2'b11:   dout <= ~dout;
```

```
default: ;
```

endcase

end

end

```
assign sig out = dout;
```

endmodule

(2)

```
`timescale 1ns/1ns
`include "filter.v"
module filter_tb;
    wire p_o;
    reg p_clk, p_rst, p_i;

    filter u0(.sig_out(p_o), .clock(p_clk), .reset(p_rst), .sig_in(p_i));

    initial begin
        p_clk = 0;
        forever #5 p_clk = ~p_clk;
    end

    initial begin
        p_rst = 1'b0;
        #23 p_rst = 1'b1;
    end

    integer k;
    reg [31:0] din;
    initial begin
        din = 32'b1101_0010_0000_0111_1101_1111_0000_0001;
        #10;
        for (k=0; k<32; k=k+1)
            #10 p_i = din[k];
    end

    initial
        $monitor( "At time %t, reset=%b, sig_in=%b, sig_out=%b",
            $time, p_rst, p_i, p_o);
endmodule
```

2.11、设计一个能够递增和递减的 8 位双向循环计数器，计数器的示意图如图 6 所示。

 


图 6、双向循环计数器

要求:

- (1) 采用异步复位，复位后从第一个有效时钟的上跳沿开始计数；如果此时 **dir=1**，则递增计数，否则，递减计数。
- (2) 输出 **count** 为 8 位；
- (3) 对电路进行全面仿真。
- (4) 设计模块名为：

counter8b_updown(count, clk, reset, dir)

测试平台的模块名为：

tb_counter8b_updown()

```
// File: counter8b_updown.v
module counter8b_updown( count, clk, reset, dir );
    output [7:0] count;
    input clk, reset, dir;
    reg [7:0] count0, count1;
    always @( posedge clk or negedge reset ) begin
        if ( reset == 1'b0 ) begin
            count0 <= 8'b0;
            count1 <= 8'b1111_1111;
        end
        else
            if ( dir )
                count0 <= count0 + 1;
            else
                count1 <= count1 - 1;
        end
        assign count = (dir) ? count0 : count1;
    endmodule

// File: tb_counter8b_updown.v
`timescale 1ns / 1ns
`include "counter8b_updown.v"
`define PULSE 5
module tb_counter8b_updown();
    wire [7:0] p_cnt;
    reg p_clk, p_rst, p_dir;
```

```

initial begin
    p_clk = 0;
    forever #`PULSE p_clk = ~p_clk;
end

initial begin
    #5 p_rst = 1'b0;
    #2 p_dir = 1'b1;
    #10 p_rst = 1'b1;
    #80 p_rst = 1'b0;
    #2 p_dir = 1'b0;
    #10 p_rst = 1'b1;
    #100 p_dir = 1'b1;
end

counter8b_updown m0( .count(p_cnt), .clk(p_clk), .reset(p_rst), .dir(p_dir) );

initial
    $monitor("At time %t, <----> count=%b, dir=%b", $time, p_cnt, p_dir );
endmodule

```

2.12、设计一个 8 位算术逻辑单元（ALU），该单元的输入为操作数 a 和 b，以及操作码 oper， 输出为 { c_out, sum }，并且具有如下表所示的功能。

| 操作码 | 功能 |
|------------|-----------------------------|
| add | $a + b + c_in$ |
| subtract | $a + \sim b + c_in$ |
| subtract_a | $b + \sim a + \sim c_in$ |
| or_ab | { 1'b0, $a \mid b$ } |
| and_ab | { 1'b0, $a \& b$ } |
| not_ab | { 1'b0, $(\sim a) \& b$ } |
| exor | { 1'b0, $a \wedge b$ } |
| exnor | { 1'b0, $a \sim \wedge b$ } |

要求:

- (1) 使用 always-case 结构设计 ALU 模块，并设计测试模块对其进行仿真验证;
- (2) 设计模块名为:

ALU(c_out, sum, oper, a, b, c_in)

测试平台的模块名为:

tb_ALU()

```
// File: alu.v
module alu( c_out, sum, oper, a, b, c_in );
    output c_out;
    output [7:0] sum;
    reg [8:0] buf_data;
    input [2:0] oper;
    input [7:0] a;
    input [7:0] b;
    input c_in;

    parameter op_add      = 3'b000,
              op_subtract  = 3'b001,
              op_subtract_a = 3'b010,
              op_or_ab     = 3'b011,
              op_and_ab    = 3'b100,
              op_not_ab    = 3'b101,
              op_exor      = 3'b110,
              op_exnor     = 3'b111;
```

```

always @(*)
begin
    case ( oper )
        op_and:      buf_data = a + b + c_in;
        op_subtract: buf_data = a + ~b + c_in;
        op_subtract_a: buf_data = ~a + b + ~c_in;
        op_or_ab:     buf_data = {1'b0, a | b };
        op_and_ab:    buf_data = {1'b0, a & b };
        op_not_ab:    buf_data = {1'b0, (~a) | b };
        op_exor:      buf_data = {1'b0, a ^ b };
        op_exnor:     buf_data = {1'b0, a ^ (~b)};
        default:      buf_data = 9'bx;
    endcase
end
assign {c_out, sum} = buf_data;
endmodule

```


2.13、设计一个具有图 7 所示功能的计数器模块。

要求:

(1) 采用同步复位，复位后回到初始状态，然后从第一个有效时钟的上跳沿开始计数；

(2) 设计测试模块对其进行仿真验证；

(2) 设计模块名为:

`shift_counter(count, clk, reset)`

测试平台的模块名为:

`tb_shift_counter()`

// File: shift_counter.v

module shift_counter(count, clk, reset);

output [7:0] count;

input clk;

input reset;

parameter CNTSUP = 17;

reg [4:0] cnt;

always @(posedge clk) begin

if (reset)

cnt <= 5'b0;

else begin

if (cnt < CNTSUP)

cnt <= cnt + 1'b1;

else

cnt <= 5'b0;

end

end

function [7:0] val(input [4:0] c);

begin

case (c)

0: val = 8'b0000_0001;

1: val = 8'b0000_0001;

2: val = 8'b0000_0001;

3: val = 8'b0000_0001;

4: val = 8'b0000_0010;

5: val = 8'b0000_0100;

6: val = 8'b0000_1000;

7: val = 8'b0001_0000;

8: val = 8'b0010_0000;

9: val = 8'b0100_0000;

10: val = 8'b1000_0000;

 


图 7、习题 13 计数器计数模式

```

        11: val = 8'b0100_0000;
        12: val = 8'b0010_0000;
        13: val = 8'b0001_0000;
        14: val = 8'b0000_1000;
        15: val = 8'b0000_0100;
        16: val = 8'b0000_0010;
        17: val = 8'b0000_0001;
        default:val = 8'b0000_0001;
    endcase
end
endfunction

    assign count = val(cnt);
endmodule

`include "shift_counter.v"
`define PULSE 5
module tb_shift_counter;
    wire [7:0] p_cnt;
    reg p_clk;
    reg p_rst;

    initial begin
        p_rst = 1'b1;
        #25 p_rst = 1'b0;
    end

    initial begin
        p_clk = 1'b0;
        forever #`PULSE p_clk = ~p_clk;
    end

    shift_counter u0(.count(p_cnt), .clk(p_clk), .reset(p_rst));

    initial
        $monitor( "At time %4t, reset=%b, count=%b", $time, p_rst, p_cnt );
endmodule

```

2.14、图 8 是一个 $256 \times 8\text{bits}$ 的 SRAM 的框图， $\text{din}[7:0]$ 是 8 条数据输入线， $\text{dout}[7:0]$ 是 8 条数据输出线。 wr 为写控制线， rd 为读控制线， cs 为片选控制线。其工作方式为：

- (1) 当 $\text{cs} = 1$ ， wr 信号由低变高（上升沿）时， din 上的数据将写入由 addr 所指定的存储单元；
- (2) 当 $\text{cs} = 1$ ， $\text{rd} = 0$ 时，由 addr 所指定的存储单元的内容将从 dout 的数据线上输出。

 


图 8、 $256 \times 8\text{bits}$ 的 SRAM 框图

要求：

- (1) 设计一个 Verilog 模块描述一个 $256 \times 8\text{bits}$ 的 SRAM。
- (2) 设计测试模块对其进行仿真验证；
- (3) 设计模块名为：

`sram(dout, din, addr, wr, rd, cs)`

测试平台的模块名为：

`tb_sram()`

```
module sram( dout, din, addr, wr, rd, cs );
    parameter    BYTEWIDTH = 8, ADDRWIDTH = 8;
    output [BYTEWIDTH-1:0] dout;
    input  [BYTEWIDTH-1:0] din;
    input  [ADDRWIDTH-1:0] addr;
    input  wr, rd, cs;

    reg [BYTEWIDTH-1:0] ram [ADDRWIDTH-1:0];

    always @( posedge wr ) if ( cs ) ram[addr] <= din;
    assign dout = ( cs & !rd ) ? ram[addr] : 8'bz;

endmodule
```

2.15、设计一个序列检测器，在时钟的每个下降沿检查数据。当检测到输入序列 `din` 中出现 1101 或 0110 时，输出 `flag` 为 1，否则输出为 0。


要求：

- (1) 画出序列检测器的状态转移图，根据状态转移图设计一个 Verilog 模块描述序列检测器。
- (2) 设计测试模块对其进行仿真验证；
- (3) 设计模块名为：

`seq_detect(flag, din, clk)`

测试平台的模块名为：

`tb_seq_detect()`

 

```
// File: seq_detect.v
module seq_detect( flag, din, clk, reset );

    // Internal Declarations
    output reg flag;
    input  din, clk, reset;

    // State encoding
    parameter s0 = 7'b000_0001,
               s1 = 7'b000_0010,
               s2 = 7'b000_0100,
               s3 = 7'b000_1000,
               s4 = 7'b001_0000,
               s5 = 7'b010_0000,
               s6 = 7'b100_0000;
```

```

reg [6:0] current_state, next_state;

always @( * )
begin : next_state_block_proc
    case (current_state)
        s0:    next_state = (din) ? s4 : s1;
        s1:    next_state = (din) ? s2 : s1;
        s2:    next_state = (din) ? s3 : s1;
        s3:    next_state = (din) ? s5 : s1;
        s4:    next_state = (din) ? s5 : s1;
        s5:    next_state = (din) ? s5 : s6;
        s6:    next_state = (din) ? s4 : s1;
        default:next_state = s0;
    endcase
end // Next State Block

always @( * )
begin : output_block_proc
    // Combined Actions

    case (current_state)
        s0:    flag = 0;
        s1:    flag = 0;
        s2:    flag = 0;
        s3:    flag = (din) ? 0 : 1;
        s4:    flag = 0;
        s5:    flag = 0;
        s6:    flag = (din) ? 1 : 0;
        default:flag = 0;
    endcase-
end // Output Block

//-----
// Clocked Block for machine fsm
//-----

always @( posedge clk or negedge reset )
begin : clocked_block_proc
    if (!reset)
        current_state <= s0;
    else
        current_state <= next_state;
    end // Clocked Block

endmodule // fsm

```

2.16、设计一个能在串行输入比特流中检测到序列 10101010 的状态机。这里，输入序列的到达方式为最低有效位 (LSB) 先到，即：第一个 0 先到，然后是 1，接着，又是第二个 0，...，等等。当检测到输入序列 `din` 中出现 10101010 时，输出 `Ready` 为 1，否则输出为 0。

要求：

(1) 分别采用 Mealy 和 Moore 型状态机设计，首先，画出相应类型状态机的状态转移图，然后，根据状态转移图设计 Verilog 模块。

(2) 下面分别是设计模块和仿真测试模块。这里：

`Ready`：输出端口；当检测到指定序列时，输出为 1，否则，输出为 0；

`din`：串行序列输入；

`clk`：时钟信号输入；在时钟的上升沿检查数据

`rst`：异步复位信号，高电平有效，复位时，`Ready` 输出为 0。

设计模块为：

(a) `mealy(output reg flag, input din, clk, rst)`

(b) `moore(output reg flag, input din, clk, rst)`

测试平台的模块名为：

`top()`

```


1  `timescale 10 ns / 1 ns
2
3  module mealy(output reg ready, input din, clk, rst);
4      parameter IDLE = 3'b0, A = 3'b1, B = 3'b10, C = 3'b11,
5              D = 3'b100, E = 3'b101, F = 3'b110, G = 3'b111;
6
7      reg [2:0]state;
8
9      always @(posedge clk or posedge rst)
10     begin
11         if(rst) begin state <= IDLE; ready <= 1'b0; end
12         else
13             begin
14                 case(state)
15                     IDLE: if(din) {ready, state} <= {1'b0, IDLE};
16                          else {ready, state} <= {1'b0, A};
17                     A: if(din) {ready, state} <= {1'b0, B};
18                        else {ready, state} <= {1'b0, A};
19                     B: if(din) {ready, state} <= {1'b0, IDLE};
20                        else {ready, state} <= {1'b0, C};
21                     C: if(din) {ready, state} <= {1'b0, D};
22                        else {ready, state} <= {1'b0, A};
23                     D: if(din) {ready, state} <= {1'b0, IDLE};
24                        else {ready, state} <= {1'b0, E};
25                     E: if(din) {ready, state} <= {1'b0, F};
26                        else {ready, state} <= {1'b0, A};
27                     F: if(din) {ready, state} <= {1'b0, IDLE};
28                        else {ready, state} <= {1'b0, G};
29                     G: if(din) {ready, state} <= {1'b1, F};
30                        else {ready, state} <= {1'b0, A};
31                     default;;
32                 endcase
33             end
34         end
35     endmodule
36
37 module moore(output reg ready, input din, clk, rst);
38     parameter IDLE = 4'b0, A = 4'b1, B = 4'b10, C = 4'b11, D = 4'b100,
39             E = 4'b101, F = 4'b110, G = 4'b111, H = 4'b1000;
40
41     reg [3:0]state;
42
43     always @(posedge clk or posedge rst)
44     begin
45         if(rst) begin state <= IDLE; ready <= 1'b0; end
46         else
47             begin
48                 case(state)
49                     IDLE: begin ready <= 1'b0; state <= (din)? IDLE : A; end
50                     A:   begin ready <= 1'b0; state <= (din)? B : A;   end
51                     B:   begin ready <= 1'b0; state <= (din)? IDLE : C; end
52                     C:   begin ready <= 1'b0; state <= (din)? D : A;   end
53                     D:   begin ready <= 1'b0; state <= (din)? IDLE : E; end
54                     E:   begin ready <= 1'b0; state <= (din)? F : A;   end
55                     F:   begin ready <= 1'b0; state <= (din)? IDLE : G; end
56                     G:   begin ready <= 1'b0; state <= (din)? H : A;   end
57                     H:   begin ready <= 1'b1; state <= (din)? IDLE : G; end
58                     default;;
59                 endcase
60             end
61         end
62     endmodule

```

(2) 测试模块

(5) 设计说明:


Mealy 机:

 

各状态说明:

IDLE: 等待第一个 0 A : 0 B: 01 C: 010 D: 0101
 E: 01010 F: 010101 G: 0101010

Moore 机:

 

各状态说明:

IDLE: 等待第一个 0 A : 0 B: 01 C: 010 D: 0101
 E: 01010 F: 010101 G: 0101010 H: 01010101

第 16 题:

(1) 设计模块

```
module mealy(output reg flag, input din, clk, rst);
    parameter IDLE = 8'b0000_0001,
               A = 8'b0000_0010,
               B = 8'b0000_0100,
               C = 8'b0000_1000,
               D = 8'b0001_0000,
               E = 8'b0010_0000,
               F = 8'b0100_0000,
               G = 8'b1000_0000;
    reg [7:0] p_state, n_state;

    always @(posedge clk, posedge rst) begin
        if (rst) begin
            p_state <= IDLE;
        end
        else begin
            p_state <= n_state;
        end
    end

    always @(*) begin
        case(p_state)
            IDLE: n_state = din ? IDLE : A;
            A: n_state = din ? B : A;
            B: n_state = din ? IDLE : C;
```

```

        C: n_state = din ?    D : A;
        D: n_state = din ? IDLE : E;
        E: n_state = din ?    F : A;
        F: n_state = din ? IDLE : G;
        G: n_state = din ?    F : A;

        default: n_state = IDLE;
    endcase

    flag = (p_state == G && din == 1'b1) ? 1'b1 : 1'b0;

end
endmodule

```

```

module moore(output reg flag, input din, clk, rst);
    parameter IDLE = 9'b0_0000_0001,
        A = 9'b0_0000_0010,
        B = 9'b0_0000_0100,
        C = 9'b0_0000_1000,
        D = 9'b0_0001_0000,
        E = 9'b0_0010_0000,
        F = 9'b0_0100_0000,
        G = 9'b0_1000_0000,
        H = 9'b1_0000_0000;
    reg [8:0] p_state, n_state;

    always @(posedge clk, posedge rst) begin
        if (rst) begin
            p_state <= IDLE;
        end
        else begin
            p_state <= n_state;
        end
    end

    always @(*) begin
        case(p_state)
            IDLE: n_state = din ? IDLE : A;
            A: n_state = din ?    B : A;
            B: n_state = din ? IDLE : C;
            C: n_state = din ?    D : A;
            D: n_state = din ? IDLE : E;
            E: n_state = din ?    F : A;
            F: n_state = din ? IDLE : G;
            G: n_state = din ?    H : A;
            H: n_state = din ? IDLE : G;
            default: n_state = IDLE;
        endcase
    end
endmodule

```

```

        flag = (p_state == H) ? 1'b1 : 1'b0;
    end
endmodule

```

(2) 测试模块

```

`timescale 1ns/1ns
`include "moore.v"
`include "mealy.v"

module Top();
    reg p_din, p_clk;
    reg p_moore_rst, p_mealy_rst;
    wire p_moore_flag, p_mealy_flag;
    localparam DELTA = 1;
    localparam T = 2 * DELTA;
    reg [27:0] sample_data =
28'b0101_0101_0100_1010_1010_1010_0100;

    mealy
mealy_inst(.clk(p_clk), .din(p_din), .rst(p_mealy_rst), .flag(p_mealy_flag));
    moore
moore_inst(.clk(p_clk), .din(p_din), .rst(p_moore_rst), .flag(p_moore_flag));

    initial begin
        p_clk = 1'b0;
        forever #(DELTA) p_clk = ~p_clk;
    end

    initial begin
        forever begin
            p_din = sample_data[0];
            #(T) sample_data = sample_data >> 1'b1;
        end
    end

    initial begin
        {p_mealy_rst, p_moore_rst} = 2'b00;
        #(T * 8) {p_mealy_rst, p_moore_rst} = 2'b11;
        #(DELTA) {p_mealy_rst, p_moore_rst} = 2'b00;
    end
end


```

```

initial
    $monitor("at time %t, din = %b, Mealy flag = %b, Moore flag
= %b",
            $time, p_din, p_mealy_flag, p_moore_flag);
endmodule

```

(3) 测试波形图：如果很多，可以提供部分波形内容；

 

(4) 显示输出(可选)：如果需要显示输出来说明模块设计的正确性；

```

VSIM 13> run
# at time 0, din = 0, Mealy flag = 0, Moore flag = x
# at time 1, din = 0, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 4, din = 1, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 6, din = 0, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 10, din = 1, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 12, din = 0, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 14, din = 1, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 16, din = 0, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 18, din = 1, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 20, din = 0, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 22, din = 1, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 24, din = 0, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 26, din = 1, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 28, din = 0, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 30, din = 1, Mealy flag = 1, Moore flag = 0
# at time 31, din = 1, Mealy flag = 0, Moore flag = 1
# at time 32, din = 0, Mealy flag = 0, Moore flag = 1
# at time 33, din = 0, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 36, din = 1, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 38, din = 0, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 40, din = 1, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 42, din = 0, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 44, din = 1, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 46, din = 0, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 48, din = 1, Mealy flag = 1, Moore flag = 0
# at time 49, din = 1, Mealy flag = 0, Moore flag = 1
# at time 50, din = 0, Mealy flag = 0, Moore flag = 1
# at time 51, din = 0, Mealy flag = 0, Moore flag = 0
# at time 52, din = 1, Mealy flag = 1, Moore flag = 0
# at time 53, din = 1, Mealy flag = 0, Moore flag = 1
# at time 54, din = 0, Mealy flag = 0, Moore flag = 1
# at time 55, din = 0, Mealy flag = 0, Moore flag = 0

```

(5) 设计说明（可选）：如果有需要说明的部分。

这道题中我采用组合逻辑用来得到输出，对于 Mealy 型状态机，输出逻辑是由现态和输入决定的；对于 Moore 型状态机，输出是由现态决定的。因此假设对于 Mealy 状态机，能使 flag=1 的状态为 X，输入为 a，那么在波形上表示为 Mealy 状态机的输出在状态为 X 的时候，一旦输入为 a，输出就变为 1。而 Moore 状态机则是只有在时钟上跳沿到来的时候，转换为能使 flag=1 的状态之后，输出才能为 1，而且由于状态的转换都是同步于时钟的上跳沿的，因此 flag 的转换也是和时钟上跳沿对齐的。

第 16 题:

(1) 设计模块:

```
module mealy(flag,din,clk,rst);
    parameter
    s0=9'b0000_0001,s1=9'b0000_0010,s2=9'b0000_0100,s3=9'b0000_1000,

    s4=9'b0001_0000,s5=9'b0010_0000,s6=9'b0100_0000,s7=9'b0_1000_0000,
        s8=9'b1_0000_0000;
    reg [8:0]state;
    output flag;
    reg flag;
    input din,clk,rst;
    always@(posedge clk or posedge rst)begin
        if(rst)begin
            state<=s0;
            flag<=0;
        end
        else begin
            case(state)
                s0:{flag,state}<=(din)?{1'b0,s0}:{1'b0,s1};
                s1:{flag,state}<=(din)?{1'b0,s2}:{1'b0,s1};
                s2:{flag,state}<=(din)?{1'b0,s0}:{1'b0,s3};
                s3:{flag,state}<=(din)?{1'b0,s4}:{1'b0,s1};
                s4:{flag,state}<=(din)?{1'b0,s0}:{1'b0,s5};
                s5:{flag,state}<=(din)?{1'b0,s6}:{1'b0,s1};
                s6:{flag,state}<=(din)?{1'b0,s0}:{1'b0,s7};
                s7:{flag,state}<=(din)?{1'b1,s8}:{1'b0,s1};
                s8:{flag,state}<=(din)?{1'b0,s0}:{1'b0,s7};
                default:begin flag<=1'b0;state<=s0;end
            endcase
        end
    end
endmodule
```

```

module moore(flag,din,clk,rst);
    parameter
s0=9'b0000_0001,s1=10'b0000_0010,s2=10'b0000_0100,s3=9'b0000_1000,

s4=9'b0001_0000,s5=9'b0010_0000,s6=9'b0100_0000,s7=9'b0_1000_0000,
        s8=9'b1_0000_0000;
    reg [8:0]state;
    output flag;
    reg flag;
    input din,clk,rst;
    always@(posedge clk or posedge rst)begin
        if(rst)begin
            state<=s0;
            flag<=0;
        end
        else begin
            flag<= (state==s8)?1'b1:1'b0;
            case (state)
                s0: state<=(din)?s0:s1;
                s1: state<=(din)?s2:s1;
                s2: state<=(din)?s0:s3;
                s3: state<=(din)?s4:s1;
                s4: state<=(din)?s0:s5;
                s5: state<=(din)?s6:s1;
                s6: state<=(din)?s0:s7;
                s7: state<=(din)?s8:s1;
                s8: state<=(din)?s0:s7;
                default:state<=s0;
            endcase
        end
    end
endmodule

```

(2) 测试模块:

```

`timescale 1ns/1ns;
`include "hw16.v";
module top();
    wire p_flag1,p_flag2;
    reg  p_clk, p_rst, p_s;

    initial begin p_rst = 1'b1; #25 p_rst = 1'b0; end
    initial begin p_clk = 0;  forever #10 p_clk = ~p_clk; end

    parameter SIZE = 32;

```



```
reg [SIZE-1 : 0] data = 32'b0110_0110_1010_1000_1010_1011_0001_0100;
```

```
initial begin: SERIES
```

```
    integer i;
```

```
    p_s = 0;
```

```
    #30;
```

```
    for ( i = 0; i < SIZE; i= i+1) begin
```

```
        p_s = data[0];
```

```
        data = data >> 1;
```

```
        #20;
```

```
    end
```


```
end
```

```
mealy u1( .flag(p_flag1), .clk(p_clk), .rst(p_rst), .din(p_s) );
```

```
moore u2( .flag(p_flag2), .clk(p_clk), .rst(p_rst), .din(p_s) );
```

```
endmodule
```

(3) 测试波形图:

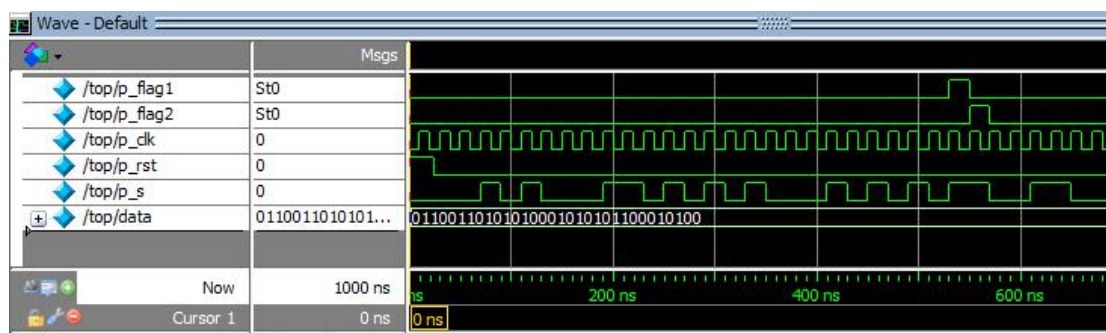

第 16 题(a):

(1) 设计模块:

```
`timescale 1ns/1ns
module mealy(flag,din,clk,rst);
output reg flag;
input din,clk,rst;
reg[2:0]state;
always@(posedge clk or posedge rst)
begin
if(rst) begin flag<=1'b0; state<=0; end
else begin
case(state)
0: if(~din) begin flag<=1'b0; state<=1; end
    else begin flag<=1'b0; state<=0; end
1: if(din) begin flag<=1'b0; state<=2;end
    else begin flag<=1'b0; state<=1; end
2: if(~din) begin flag<=1'b0; state<=3; end
```

```

        else begin flag<=1'b0; state<=0; end
3: if(din) begin flag<=1'b1; state<=4; end
    else begin flag<=1'b0; state<=1; end
4: if(din) begin flag<=1'b0; state<=0; end
    else begin flag<=1'b0; state<=5; end
5: if(din) begin flag<=1'b0; state<=6; end
    else begin flag<=1'b0; state<=1; end
6: if(din) begin flag<=1'b0; state<=0; end
    else begin flag<=1'b0; state<=7; end
7: if(din) begin flag<=1'b1; state<=6; end
    else begin flag<=1'b0; state<=1; end
    default: begin flag<=1'b0; state<=0; end
endcase
end
end

endmodule

```


(2) 测试模块:

```

module top();
wire Flag;
reg Clk,rst,in;
reg [23:0]data=24'b1010_1010_1001_0101_0101_0101;
mealy m1(Flag,in,Clk,rst);
initial
begin
rst=1'b1;
#25 rst=1'b0;
end
initial
begin
Clk=1'b1;
forever
#10 Clk=~Clk;
end
initial
begin:seq
integer i;
in=1'b1;
#30;
for(i=0;i<24;i=i+1)
begin
in=data[0];
data=data>>1;
#20;
end
end
initial
$monitor("at time %4d reset=%b in=%b flag=%b", $time,rst,in,Flag);
endmodule

```

(3) 测试波形图:

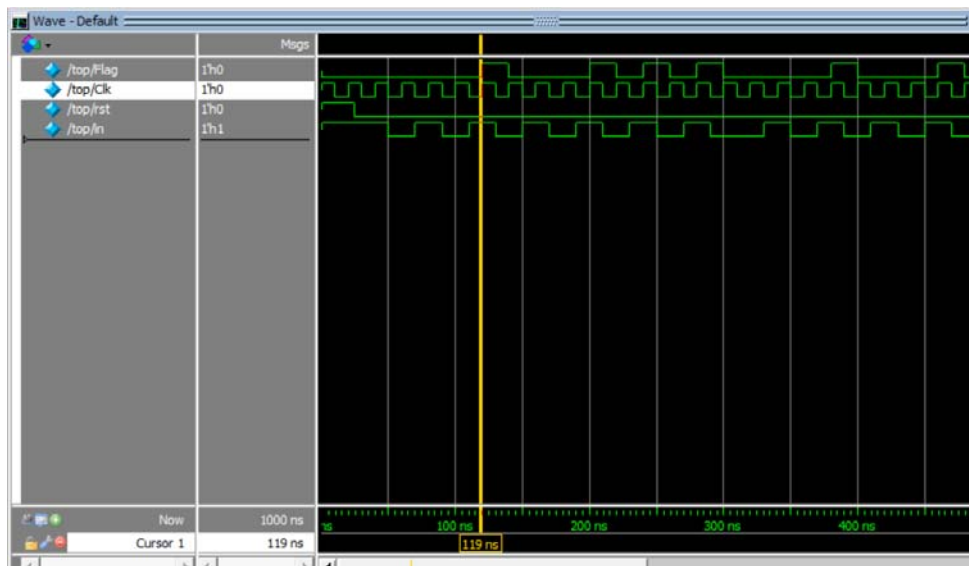


(4) 显示输出:

```

VSIM 147> run
# at time 0 reset=1 in=1 flag=0
# at time 25 reset=0 in=1 flag=0
# at time 50 reset=0 in=0 flag=0
# at time 70 reset=0 in=1 flag=0
# at time 90 reset=0 in=0 flag=0
# at time 110 reset=0 in=1 flag=0
# at time 120 reset=0 in=1 flag=1
# at time 130 reset=0 in=0 flag=1
# at time 140 reset=0 in=0 flag=0
# at time 150 reset=0 in=1 flag=0
# at time 170 reset=0 in=0 flag=0
# at time 190 reset=0 in=1 flag=0
# at time 200 reset=0 in=1 flag=1
# at time 210 reset=0 in=0 flag=1
# at time 220 reset=0 in=0 flag=0
# at time 230 reset=0 in=1 flag=0
# at time 240 reset=0 in=1 flag=1
# at time 250 reset=0 in=0 flag=1
# at time 260 reset=0 in=0 flag=0
# at time 270 reset=0 in=1 flag=0
# at time 280 reset=0 in=1 flag=1
# at time 290 reset=0 in=0 flag=1
# at time 300 reset=0 in=0 flag=0
# at time 330 reset=0 in=1 flag=0

```

(5) 设计说明: mealy 型状态机状态转移图如下:

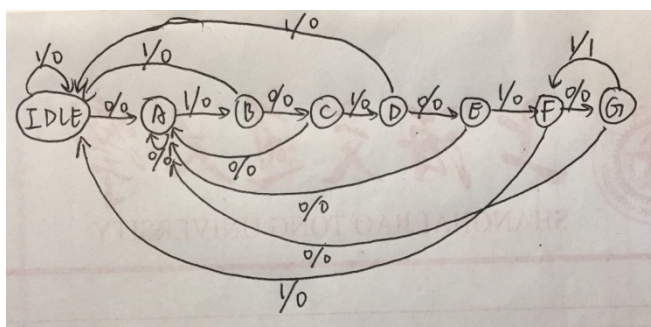

第 16 题(b):

(1) 设计模块:

```
`timescale 1ns/1ns
module moore(flag,din,clk,rst);
output reg flag;
input din,clk,rst;
reg[3:0]state;
always@(posedge clk or posedge rst)
begin
if(rst) begin flag<=1'b0; state<=0; end
else begin
flag<=(state==8)? 1'b1:1'b0;
case(state)
0: state<=(din)? 0:1;
1: state<=(din)? 2:1;
2: state<=(din)? 0:3;
3: state<=(din)? 4:1;
4: state<=(din)? 0:5;
5: state<=(din)? 6:1;
6: state<=(din)? 0:7;
7: state<=(din)? 8:1;
8: state<=(din)? 0:7;
default: begin flag<=1'b0; state<=0; end
endcase
end
end
endmodule
```

(2) 测试模块:


```
module top();
wire Flag;
reg Clk,rst,in;
reg [23:0]data=24'b1010_1010_1001_0101_0101_0101;
moore m1(Flag,in,Clk,rst);
initial
begin
rst=1'b1;
#25 rst=1'b0;
end
initial
begin
Clk=1'b1;
forever
#10 Clk=~Clk;
end
initial
begin:seq
integer i;
in=1'b1;
#30;
for(i=0;i<24;i=i+1)
begin
in=data[0];
data=data>>1;
#20;
end
end
end
```

```

initial
$monitor("at time %4d reset=%b in=%b flag=%b", $time, rst, in, Flag);
endmodule

```

(3) 测试波形图:

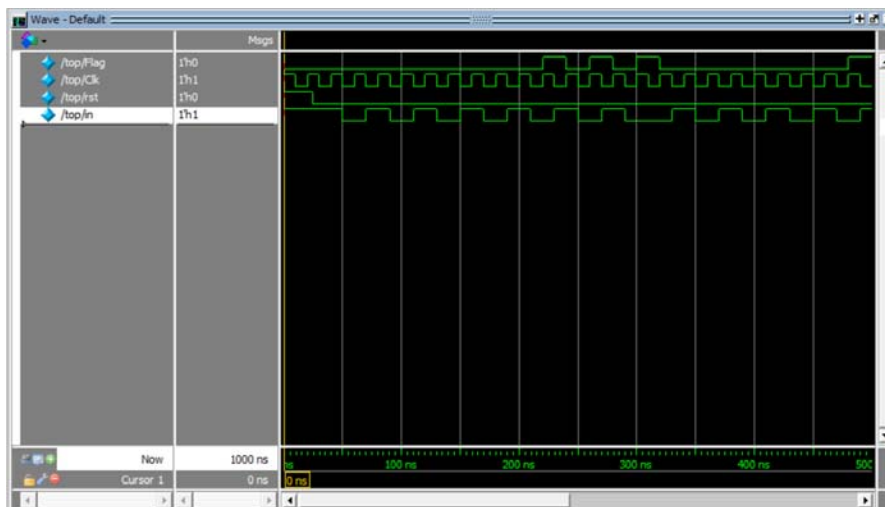

(4) 显示输出:

```

# at time 0 reset=1 in=1 flag=0
# at time 25 reset=0 in=1 flag=0
# at time 50 reset=0 in=0 flag=0
# at time 70 reset=0 in=1 flag=0
# at time 90 reset=0 in=0 flag=0
# at time 110 reset=0 in=1 flag=0
# at time 130 reset=0 in=0 flag=0
# at time 150 reset=0 in=1 flag=0
# at time 170 reset=0 in=0 flag=0
# at time 190 reset=0 in=1 flag=0
# at time 210 reset=0 in=0 flag=0
# at time 220 reset=0 in=0 flag=1
# at time 230 reset=0 in=1 flag=1
# at time 240 reset=0 in=1 flag=0
# at time 250 reset=0 in=0 flag=0
# at time 260 reset=0 in=0 flag=1
# at time 270 reset=0 in=1 flag=1
# at time 280 reset=0 in=1 flag=0
# at time 290 reset=0 in=0 flag=0
# at time 300 reset=0 in=0 flag=1
# at time 320 reset=0 in=0 flag=0
# at time 330 reset=0 in=1 flag=0
# at time 350 reset=0 in=0 flag=0

```

(5) 设计说明: moore 型状态机状态转移图如下:

